

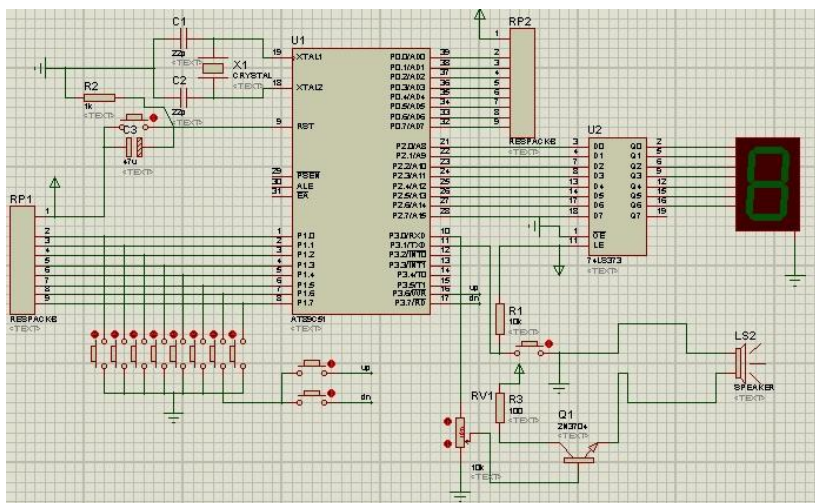



1. 三极管应用实例

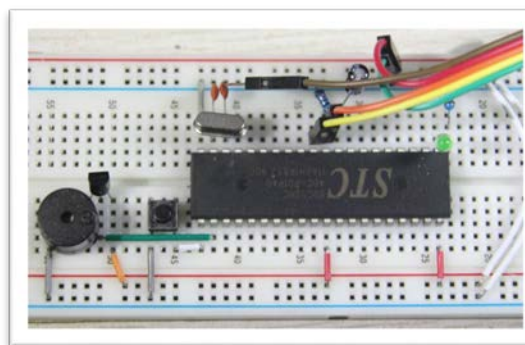

三极管应用于蜂鸣器控制

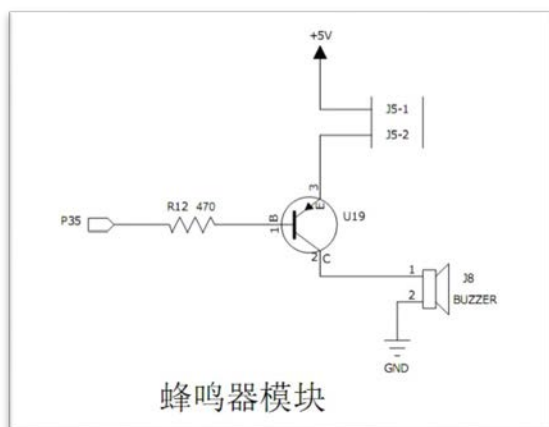


1. 三极管应用实例

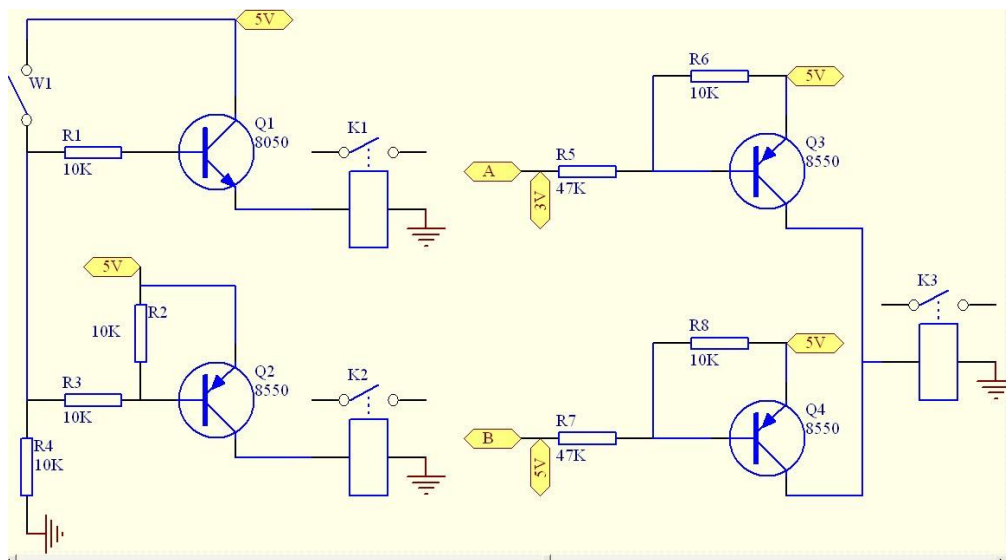


利用三极管应用于开关控制

1. 三极管应用实例

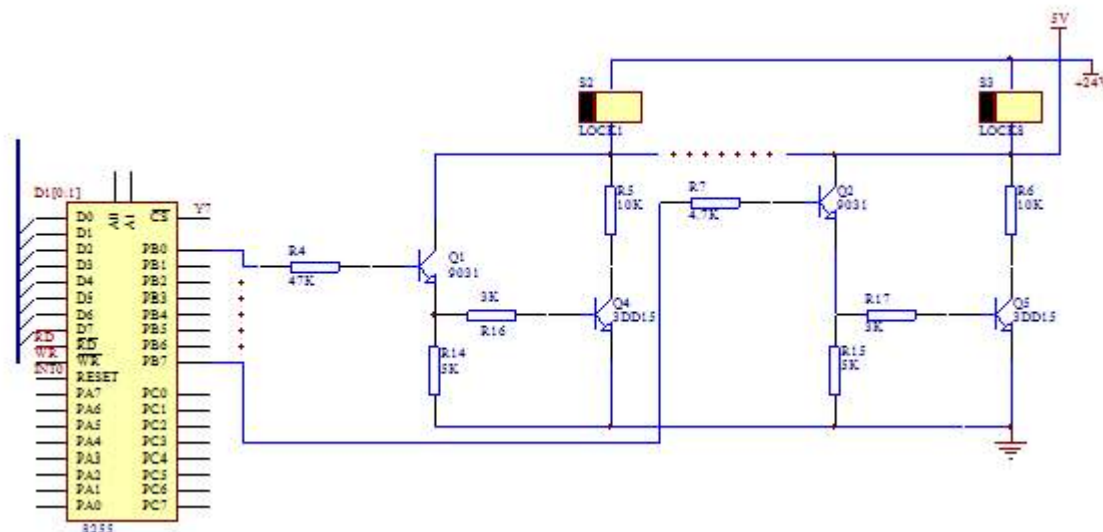

单片机加三极管放大的继电器控制电路


1. 三极管应用实例

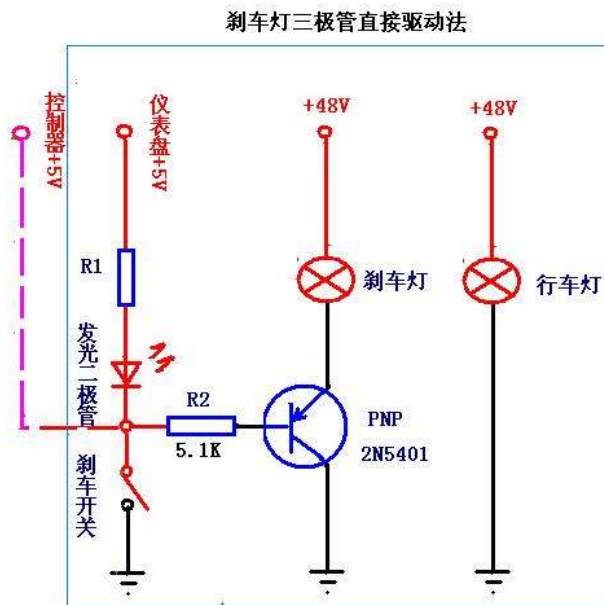

自行车刹车灯控制
(一道题目)


- 求：1、R1的值是多少？
2、控制器5V刹车断电信号线是否加在基极上？原图上没有。
3、为什么是加发光二极管，而不是1N4000系列二极管？
4、这样加装能正常工作吗？请逐一回答。谢谢！！

1. 三极管应用实例

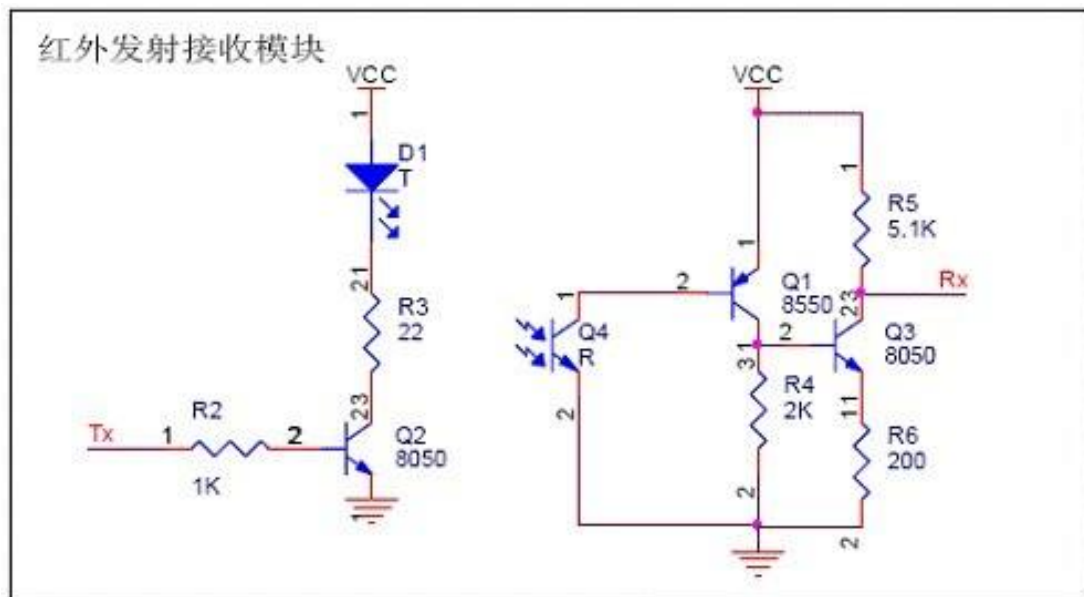



驱动红外发射模块，
进行红外通信

1. 三极管应用实例

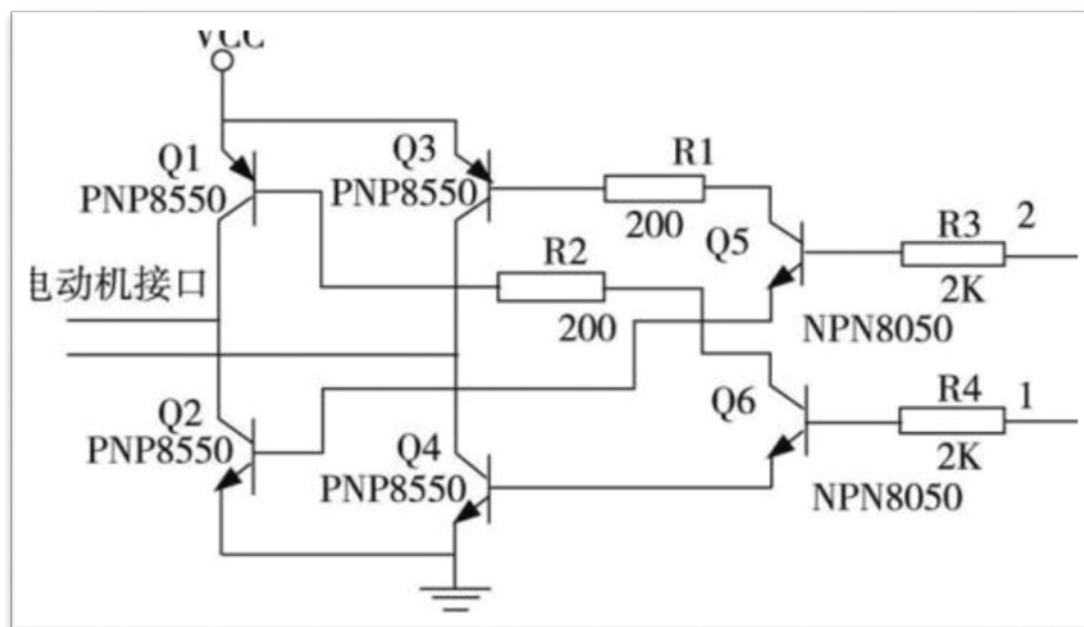


三极管应用于电机驱动

1. 三极管应用实例

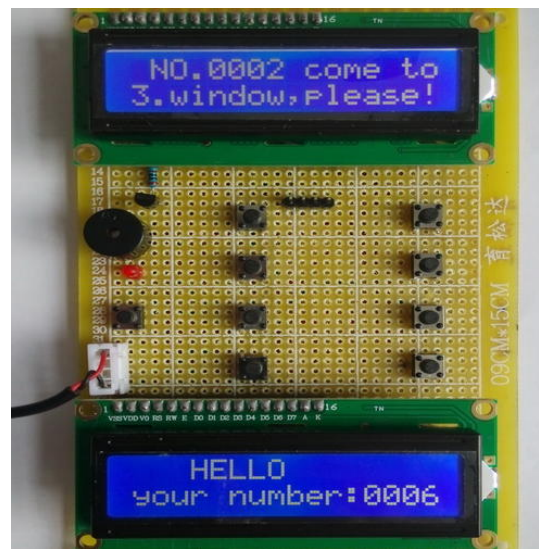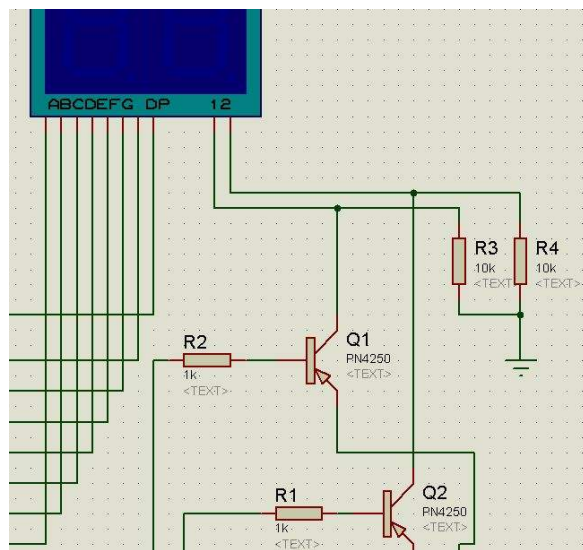

三极管应用于电机驱动

1. 三极管应用实例

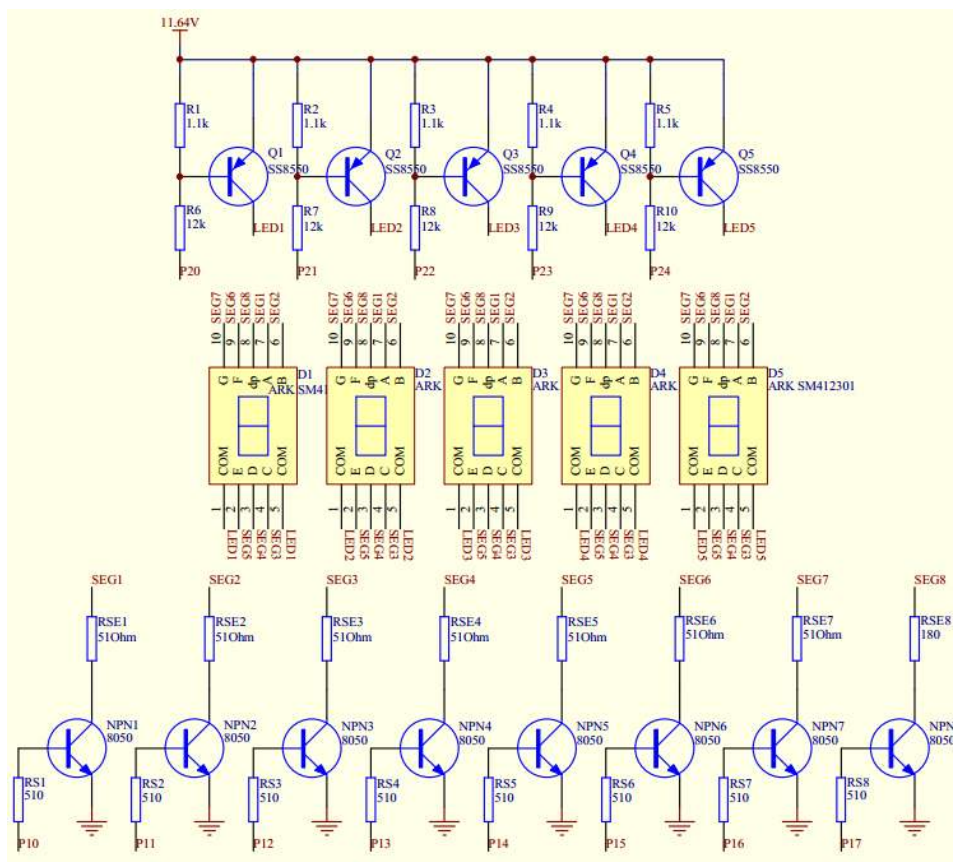


三极管驱动数码管

1. 三极管应用实例

三极管驱动数码管

1. 三极管应用实例

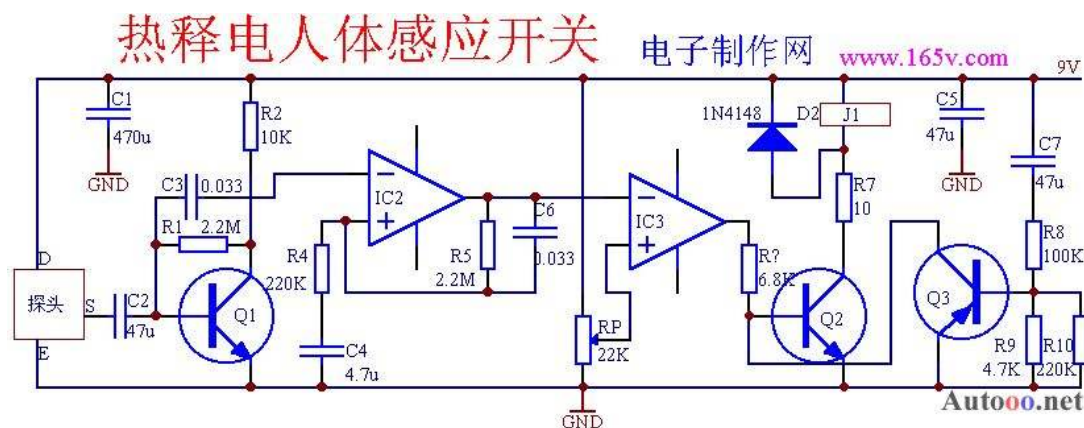

三极管放大人体感应
探头信号